

Kazi Abdul Haque Noman
ID: 2023200000388
course: EE 241.7

Problem - 1

Last 3 digit of my ID = 388

$\Sigma = 3+8+8 = 19$, which is odd number

So, my BJT is BC548

From the datasheet of BJT BC 548

"On characteristics",

$$I_C = 2.0 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = 5.0 \text{ V}$$

$$h_{FE} = \beta (\text{min}) = 110$$

$$\text{Now, } V_{CC} = 2 \times V_{CE} = 2 \times 5.0 = 10 \text{ V}$$

We know,

$$I_C = \beta \times I_B$$

$$\therefore I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{110} = \frac{2 \times 10^{-3}}{110} = 18.18 \text{ mA}$$

and,

$$I_E = I_C = 2 \text{ mA}$$



Healthcare

Reef-DX
Calcium (Coral source) 600 mg & Vitamin-D3 400 IU

Reef-D VITA
Calcium (Coral source) 600 mg & Vitamin-D3 400 IU

$$\text{Here, } V_E = \frac{1}{10} \times V_{CC}$$

$$= \left(\frac{1}{10} \times 10 \right) \text{ V}$$

$$= 1 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E}$$

$$= \frac{1}{2 \times 10^{-3}} \Omega$$

$$= 500 \Omega$$

Now,


$$V_{RC} = V_{CC} - V_{CE} = V_E$$

$$= (10 - 5 - 1) \text{ V}$$

$$= 4 \text{ V}$$

$$R_C = \frac{V_{RC}}{I_C} = \frac{4}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 2000 \Omega$$

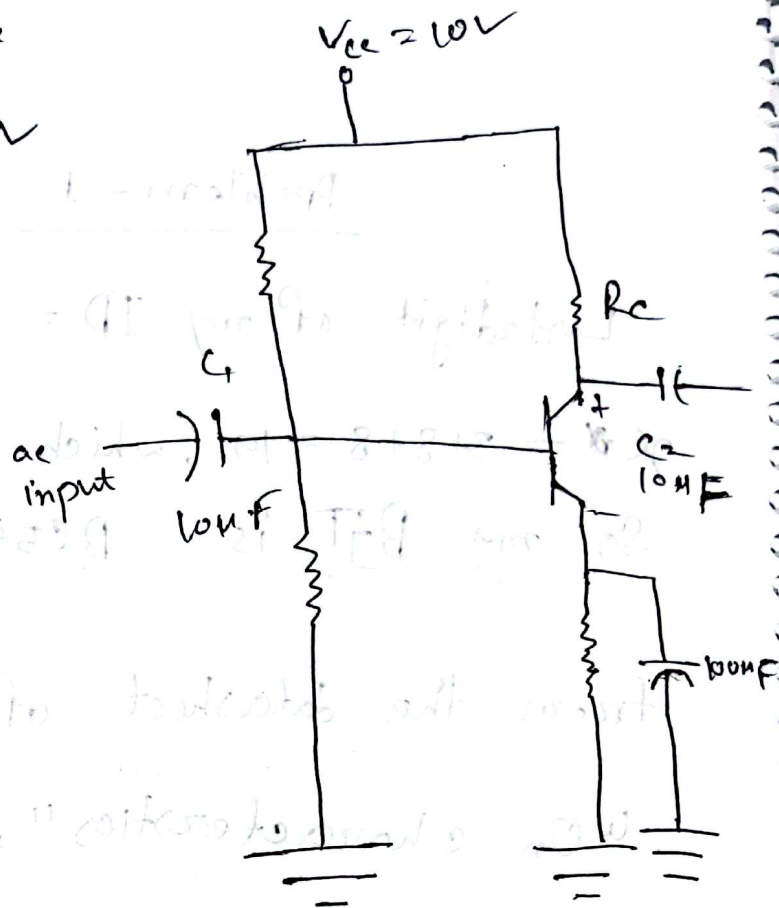

Now,

$$V_{DE} = V_B - V_E$$

$$\therefore V_B = V_{DE} + V_E$$

$$= (0.7 + 1) \text{ V}$$

$$= 1.7 \text{ V}$$

We know,

$$B_{RE} \approx 10 \times R_2$$

$$\Rightarrow R_2 \leq \frac{B_{RE}}{10}$$

$$\Rightarrow R_2 \leq \frac{110 \times 500}{10}$$

$$\therefore R_2 \leq 5.5 \text{ k}\Omega$$

Now,

$$V_B = \frac{R_2 \times V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$1.7 = \frac{5.5 \times 10}{R_1 + 5.5}$$

$$\therefore R_1 = \frac{50.5}{1.7} - 5.5 = 26.85 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Here, } R_E = \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = \frac{26 \text{ mV}}{2 \times 10^{-3}} = 13 \Omega$$

input impedance,

$$Z_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel B_{RE}$$

$$= \left(\frac{1}{26.85 \times 10^3} + \frac{1}{5.5 \times 10^3} + \frac{1}{110 \times 10^3} \right)^{-1}$$
$$= 1088.89 \Omega$$



Output impedance,

$$Z_{out} = R_e \parallel r_o$$

$$= \left(\frac{1}{R_e} + \frac{1}{r_o} \right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{R_e} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\infty} \right)^{-1}$$

$$= \left(\frac{1}{2} + 0 \right)^{-1}$$

$$= 2 \text{ k}\Omega$$

$$= 2000 \Omega$$

Now, In the input,

$$V = \frac{3+8+8}{3} = \frac{19}{3} = 6.33 \text{ mV}$$

$F = 1 \text{ kHz}$, wave form = Sinusoidal

$$\text{Here, } V_i = V = 6.33 \text{ mV}$$

$$V_o = 711.67 \text{ mV}$$

$$\therefore A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{711.67 \text{ mV}}{6.33} = 112.43 \text{ mV}$$

Problem-2

As the sum of the last 3 digit of my ID $(3+8+8)=19$ is odd, I'll design 5V relay module.

And I'll use the ~~SRD-09D~~ 09VDC-SL-C relay.

From datasheet, $I_{c,sat} = 89.3 \text{ mA}$

Now,


using BC548 BJT because,

I_c collection current (DC)

max = 100 mA

That's why we can use BJT - BC548..

$\beta \approx 110$

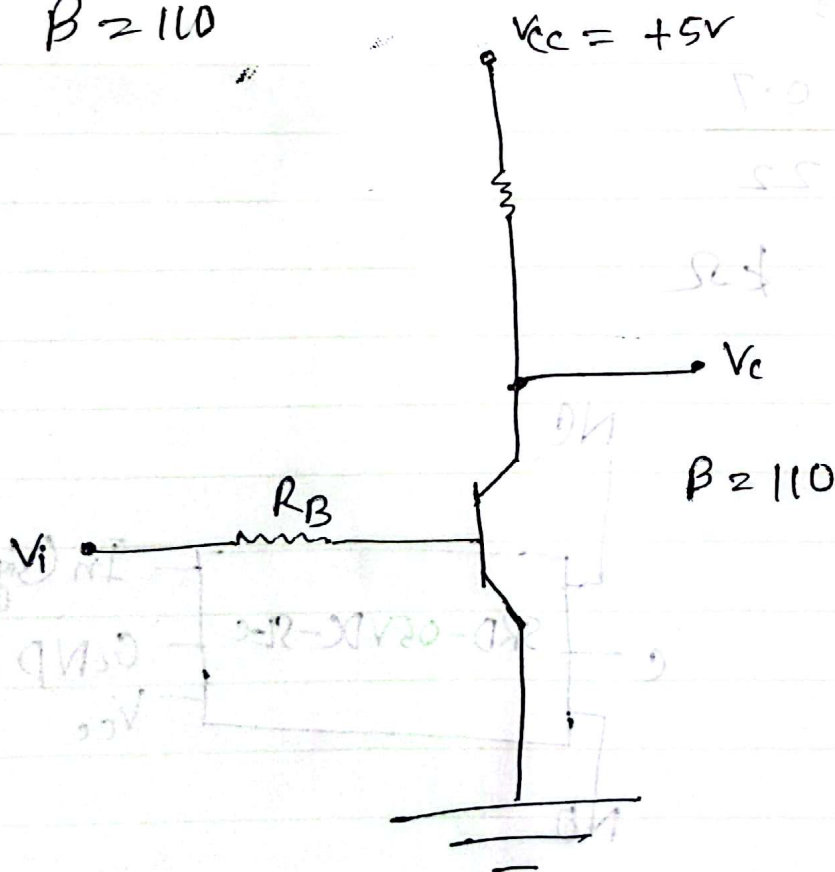

$$I_B > \frac{I_{C \text{ sat}}}{\beta}$$

$$\Rightarrow I_B > \frac{89.3}{110} \text{ mA}$$

$$\therefore I_B > 0.811 \text{ mA}$$

$$\text{let, } I_B = 1.622 \text{ mA} \left[\text{Double of } \frac{I_{C \text{ sat}}}{\beta} \right]$$

$$\therefore R_B = \frac{V_i - 0.7}{I_B}$$

$$= \frac{5 - 0.7}{1.622}$$

$$= 2.65 \text{ k}\Omega$$

